

# De basis van elektronica

Analoge schakelingen,  
sensors en microcontrollers



met Burkhard Kainka



LEARN > DESIGN > SHARE

---

<b>DEEL 1 ANALOGE ELEKTRONICA.....</b>	<b>15</b>
<b>Hoofdstuk 1 • Terug naar de basis (1).....</b>	<b>16</b>
Diodes en LED's .....	16
LED + voorschakelweerstand .....	17
Dimensioneren .....	18
Serieschakeling.....	19
Halfgeleiders en sperlagen .....	20
LED-knipperlicht .....	22
<b>Hoofdstuk 2 • Terug naar de basis (2).....</b>	<b>23</b>
De transistor in actie .....	23
Eerste experimenten .....	23
Schakeling ontwerpen .....	24
Inverter .....	25
Uitschakelvertraging .....	26
Schemerschakelaar .....	27
Darlington-schakeling .....	27
LED als fotodiode .....	29
TUP/TUN .....	29
Timer met microcontroller .....	30
<b>Hoofdstuk 3 • Terug naar de basis (3).....</b>	<b>32</b>
Metingen aan transistoren .....	32
Praktijktips .....	32
Tegenkoppeling .....	35
Metingen met de ohmmeter .....	35
Transistoren testen .....	36
Basisprincipe van de transistor .....	37
Transistortester .....	39
<b>Hoofdstuk 4 • Terug naar de basis (4).....</b>	<b>41</b>
Stroomstabilisatie .....	41
Een constante-stroombron .....	41
... met JFET BF245 .....	42
... of bipolaire .....	43

Vloeidend LED-knipperlicht . . . . .	45
Veldeffecttransistoren . . . . .	46
<b>Hoofdstuk 5 • Terug naar de basis (5) . . . . .</b>	<b>49</b>
Stabiele spanning . . . . .	49
Diode-stabilisatie . . . . .	49
Snelle oplossing . . . . .	50
Rendement . . . . .	51
Serieregelaar . . . . .	51
Geïntegreerde spanningsregelaars . . . . .	53
Stroomspiegel . . . . .	55
Spanningsbewaking . . . . .	55
<b>Hoofdstuk 6 • Terug naar de basis (6) . . . . .</b>	<b>57</b>
De flipflop . . . . .	57
RS-flipflop . . . . .	58
Triggeren en weer uitschakelen . . . . .	59
Monoflops . . . . .	60
Schmitt-trigger . . . . .	60
Vereenvoudigde Schmitt-trigger . . . . .	61
De thyristor . . . . .	62
Schemerschakelaar . . . . .	63
<b>Hoofdstuk 7 • Terug naar de basis (7) . . . . .</b>	<b>65</b>
Knipperschakelingen en oscillatoren . . . . .	65
Vereenvoudigde multivibrator . . . . .	65
Spanningsconverter voor de LED . . . . .	66
Toongeneratoren . . . . .	67
Spanning/frequentie-omzetter . . . . .	68
NPN/PNP-multivibrator . . . . .	69
Zuinig LED-flitslicht . . . . .	69
Zaagtand golven . . . . .	70
NPN-zaagtand golven . . . . .	71
U/F-converter met de ATTiny13 . . . . .	72
<b>Hoofdstuk 8 • Terug naar de basis (8) . . . . .</b>	<b>74</b>

---

LF-voorversterkers . . . . .	74
Tegenkoppeling . . . . .	75
Twee trappen . . . . .	77
Trappen met gelijkstroomkoppeling . . . . .	77
Drie trappen . . . . .	78
De emittervolger . . . . .	79
Een LF-millivoltmeter . . . . .	80
<b>Hoofdstuk 9 • Terug naar de basis (9) . . . . .</b>	<b>83</b>
Sinusoscillatoren . . . . .	83
RC-oscillatoren . . . . .	83
Ringoscillatoren . . . . .	84
Driefase-knipperlicht . . . . .	86
Het Miller-effect . . . . .	87
Driefase-knipperlicht . . . . .	87
<b>Hoofdstuk 10 • Terug naar de basis (10) . . . . .</b>	<b>89</b>
Hoogfrequent . . . . .	89
Opwekken van HF-signalen . . . . .	91
LC-oscillatoren . . . . .	91
Kristaloscillatoren . . . . .	94
Kortegolf-audion met terugkoppeling . . . . .	95
Resonantiekringen . . . . .	96
AM-generator met ATTiny13 . . . . .	97
<b>Hoofdstuk 11 • Opamps in de praktijk (1) . . . . .</b>	<b>99</b>
Principes . . . . .	99
Opamp-basisschakelingen . . . . .	99
Spanningsvolger . . . . .	99
Niet-inverterende versterker . . . . .	100
Inverterende versterker . . . . .	100
Opteller . . . . .	101
Generator . . . . .	101
Opamps van binnen . . . . .	102
<b>Hoofdstuk 12 • Opamps in de praktijk (2) . . . . .</b>	<b>105</b>

FET-opamps en breedbandtoepassingen . . . . .	105
Zaagtandspanning . . . . .	106
Breedbandtoepassingen . . . . .	109
<b>Hoofdstuk 13 • Opamps in de praktijk (3) . . . . .</b>	<b>112</b>
Opamps met PNP-ingangen; vermogens-opamps . . . . .	112
De comparator LM339 . . . . .	114
Klapschakelaar . . . . .	116
Vermogensversterker . . . . .	117
<b>Hoofdstuk 14 • EMC-grenswaarden en CE-markering . . . . .</b>	<b>121</b>
Vereenvoudigde metingen voor particulieren en kleine bedrijven . . . . .	121
Wettelijke regels . . . . .	121
Markeren of niet . . . . .	122
Contacten met overheidsinstanties . . . . .	123
EMC-grenswaarden . . . . .	124
EMC inschatten met eenvoudige middelen . . . . .	125
Conclusie . . . . .	127
<b>Hoofdstuk 15 • Ringoscillator met LED en LDR . . . . .</b>	<b>128</b>
<b>Hoofdstuk 16 • Pico-ampèremeter . . . . .</b>	<b>129</b>
<b>Hoofdstuk 17 • LC-oscillator afregelen met potmeter . . . . .</b>	<b>131</b>
<b>Hoofdstuk 18 • FET als stralingsmeter . . . . .</b>	<b>133</b>
<b>Hoofdstuk 19 • Groene solar-lamp . . . . .</b>	<b>134</b>
<b>Hoofdstuk 20 • Accu-opfrisser . . . . .</b>	<b>135</b>
<b>Hoofdstuk 21 • Spanningsconverter met 1 transistor . . . . .</b>	<b>136</b>
<b>Hoofdstuk 22 • Analoog LED-looplicht . . . . .</b>	<b>138</b>
<b>Hoofdstuk 23 • Experimentele Hall-sensor . . . . .</b>	<b>140</b>
<b>Hoofdstuk 24 • Minimalistische dipmeter . . . . .</b>	<b>142</b>
<b>Hoofdstuk 25 • Breedbandige vonkendetector . . . . .</b>	<b>143</b>
<b>Hoofdstuk 26 • Ringoscillator . . . . .</b>	<b>144</b>
<b>Hoofdstuk 27 • LED-multiflits . . . . .</b>	<b>146</b>
<b>Hoofdstuk 28 • Audion met emittervolger . . . . .</b>	<b>148</b>
<b>Hoofdstuk 29 • NPN-relaxatie-oscillator . . . . .</b>	<b>149</b>
<b>Hoofdstuk 30 • Fotodiode meet gammastraling . . . . .</b>	<b>151</b>

---

Stralingsdetector met BPW34 . . . . .	151
Straling . . . . .	151
Diode als detector . . . . .	151
Versterker . . . . .	152
Opbouw . . . . .	153
Experimenten en resultaten . . . . .	154
Toekomstmogelijkheden . . . . .	157
Radium-verf . . . . .	157
Straling hoorbaar maken . . . . .	158
Radon-vervalproducten . . . . .	158
<b>Hoofdstuk 31 • Directe conversieontvanger voor DRM . . . . .</b>	<b>160</b>
<b>Hoofdstuk 32 • DRM-dubbelsuper met EF95/6AK5 . . . . .</b>	<b>162</b>
<b>Hoofdstuk 33 • Transistor dipmeter. . . . .</b>	<b>164</b>
<b>Hoofdstuk 34 • DRM-directmixer met EF95/6AK5. . . . .</b>	<b>166</b>
<b>Hoofdstuk 35 • Middengolfmodulator . . . . .</b>	<b>167</b>
<b>Hoofdstuk 36 • Het eeuwige knipperlicht . . . . .</b>	<b>169</b>
<b>Hoofdstuk 37 • Kortegolf-superreg . . . . .</b>	<b>171</b>
<b>Hoofdstuk 38 • Kortegolfconverter . . . . .</b>	<b>173</b>
<b>DEEL 2 MICROCONTROLLERS . . . . .</b>	<b>175</b>
<b>Hoofdstuk 39 • Microcontrollers voor beginners (1) . . . . .</b>	<b>176</b>
Met Arduino en Bascom . . . . .	176
Ter vergelijking: De 555-timer . . . . .	176
Tijdbesparend ontwikkelen . . . . .	177
Arduino en Bascom . . . . .	178
Een eerste programma . . . . .	180
Software: De compiler . . . . .	183
De gemakkelijkste manier: De bootloader . . . . .	184
<b>Hoofdstuk 40 • Microcontrollers voor beginners (2) . . . . .</b>	<b>187</b>
Digitale ingangen . . . . .	187
Een digitale ingang . . . . .	187
Beschermingsdiodes . . . . .	188
Inlezen van een ingangstoestand . . . . .	189

Wanneer is iets ‘aan’ of ‘uit’? . . . . .	190
Heen en weer schakelen . . . . .	191
Voorwaardelijke spronginstructies . . . . .	193
Inlezen van de stand van schakelaars en pullup-weerstanden . . . . .	194
Bits en bytes . . . . .	196
Het latchup-effect . . . . .	198
<b>Hoofdstuk 41 • Microcontrollers voor beginners (3) . . . . .</b>	<b>200</b>
Seriële interface en A/D-converters. . . . .	200
Print-uitvoer . . . . .	200
Toewijzingen. . . . .	202
De A/D-converter . . . . .	203
Rekenkunst . . . . .	205
De eigen voedingsspanning meten . . . . .	208
Temperatuur meten. . . . .	208
Ingangshysterese meten . . . . .	211
Externe programmers . . . . .	213
<b>Hoofdstuk 42 • Microcontrollers voor beginners (4) . . . . .</b>	<b>216</b>
Mens-machine-interfaces . . . . .	216
Aansluiting van het LCD . . . . .	217
Tweekanaals voltmeter . . . . .	218
Lichtsterkte meten . . . . .	221
PWM-uitvoer. . . . .	222
Afvragen van toetsen . . . . .	224
Displays met vloeibare kristallen. . . . .	225
De MCS-bootloader . . . . .	227
<b>Hoofdstuk 43 • Microcontrollers voor beginners (5) . . . . .</b>	<b>229</b>
Toepassingen met timers . . . . .	229
Microseconden meten . . . . .	229
Meten van periodetijden. . . . .	231
Blokgolfgenerator voor 125 Hz tot 4 MHz . . . . .	233
Timer-interrupts . . . . .	235
Gemiddelde analoge waarden. . . . .	237

---

Frequentiemeting . . . . .	240
Extern display . . . . .	242
<b>Hoofdstuk 44 • Microcontrollers voor beginners (6) . . . . .</b>	<b>245</b>
De SPI-poort . . . . .	245
Poortuitbreiding met een schuifregister . . . . .	245
Handmatige data-overdracht . . . . .	248
Van controller naar controller . . . . .	251
De SPI-EEPROM 25LC512 . . . . .	255
Een datalogger . . . . .	258
Subroutines . . . . .	261
Tips voor Arduino-programmeurs in Bascom . . . . .	262
<b>Hoofdstuk 45 • Microcontrollers voor beginners (7) . . . . .</b>	<b>263</b>
De I <sup>2</sup> C-bus . . . . .	263
Data-overdracht en adressering . . . . .	264
Poort-expander PCF8574 . . . . .	267
16-bits I/O-poort PCA9555 . . . . .	269
Analoge in- en uitvoer met de PCF8591 . . . . .	272
Kleine vooruitblik . . . . .	274
Andere interessante chips voor de I <sup>2</sup> C-bus . . . . .	274
<b>Hoofdstuk 46 • Sensoren (1) . . . . .</b>	<b>276</b>
Voor Arduino en Co. . . . .	276
Overzicht sensoren en actuatoren . . . . .	276
Spanningsweergave in Bascom . . . . .	279
Spanningsmetingen met de Arduino . . . . .	282
Temperatuurmeting met de NTC-sensor . . . . .	284
RGB-led aan de joystick . . . . .	286
Laserbesturing . . . . .	288
<b>Hoofdstuk 47 • Sensoren (2) . . . . .</b>	<b>291</b>
Voor Arduino en Co. . . . .	291
Sensoren met comparators . . . . .	291
Software-Schmitt-trigger . . . . .	293
Aanraaksensor inlezen . . . . .	295

Genereren van een schakelsignaal . . . . .	297
Schoksensor . . . . .	299
De buzzer en andere actuatoren . . . . .	301
Ontkoppelcondensatoren . . . . .	302
Oscillatoren . . . . .	303
<b>Hoofdstuk 48 • Sensoren (3) . . . . .</b>	<b>305</b>
Voor Arduino en Co. . . . .	305
Arduino-software voor de 18B20 . . . . .	305
18B20 in Bascom . . . . .	307
Temperatuur en luchtvochtigheid met de DHT11 . . . . .	308
DHT11 en Bascom . . . . .	310
Infrarode afstandsbediening . . . . .	311
Arduino en IR . . . . .	313
Het 1-Wire protocol . . . . .	315
Het RC5-protocol . . . . .	316
<b>Hoofdstuk 49 • Sensoren (4) . . . . .</b>	<b>317</b>
Voor Arduino en Co. . . . .	317
De tracking-sensor . . . . .	317
De vorklichtsluis . . . . .	318
De polsslagsensor . . . . .	318
Polsslagmeting met Bascom . . . . .	323
De draai-encoder . . . . .	324
Encoders in Bascom . . . . .	327
<b>Hoofdstuk 50 • Microcontroller-kits voor dummies . . . . .</b>	<b>329</b>
Alle begin is makkelijk! . . . . .	329
JOY-iT Nano V3 . . . . .	329
Eerste experimenten . . . . .	330
Zoemer aan de PWM-uitgang . . . . .	332
Analoge signalen plotten . . . . .	333
ISP-programmeren . . . . .	335
In de store . . . . .	336
NodeMCU ( <i>Auteur: Fabian Kainka</i> ) . . . . .	336

---

De eerste stappen . . . . .	337
Nieuwe firmware . . . . .	337
Hello World – Lua-test . . . . .	339
<b>Hoofdstuk 51 • BBC micro:bit voor elektronici . . . . .</b>	<b>344</b>
Beginnen met mbed . . . . .	344
Aansluitingen . . . . .	344
De eerste programma's . . . . .	346
Spanning meten . . . . .	348
Alle sensoren . . . . .	349
Statisch numeriek display . . . . .	350
<b>Chapter 52 • Een Arduino als HF-detector . . . . .</b>	<b>354</b>
Geprogrammeerd met Bascom . . . . .	354
Een LED als detectie-diode . . . . .	355
Een integrerende detector . . . . .	357
<b>Hoofdstuk 53 • Weerstandsmeting met Arduino . . . . .</b>	<b>360</b>
Vochtigheidssensor uitlezen . . . . .	360
Weerstandsmeting . . . . .	361
Optimaliseren van de schakeling . . . . .	362
Logaritmische meting . . . . .	363
<b>Hoofdstuk 54 • AM-zender met Arduino . . . . .</b>	<b>366</b>
Inductief op de middengolf . . . . .	366
Microcontroller als HF-bron . . . . .	366
Schema . . . . .	367
Software . . . . .	367
Bediening . . . . .	370
<b>Hoofdstuk 55 • Antidiefstal-labels . . . . .</b>	<b>372</b>
Toegangscontrole met Bascom . . . . .	372
Op scherp gezet . . . . .	373
Software . . . . .	374
<b>Index . . . . .</b>	<b>378</b>